

國立臺灣科技大學 105 年度電力電子產業碩士專班 (春) 試題

系所組別：電力電子領域

科目：電路學

(總分為 100 分)

不得使用計算器

1. In Fig. P1, if $i_3 = 1A$, please find i_2 , i_1 , V_X . (15分)

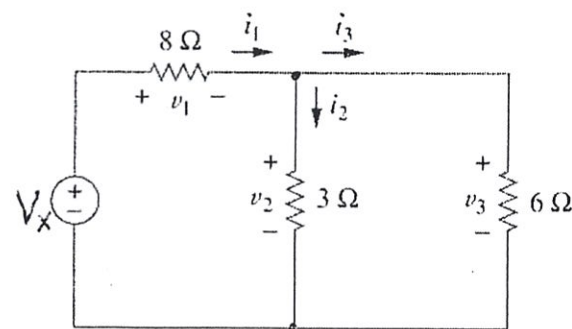


Fig. P1

2. Find I in the circuit of Fig. P2. (15分)

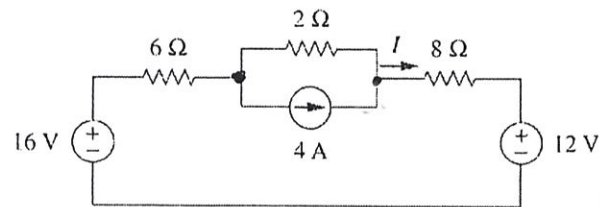


Fig. P2

3. Find $i(t)$ in the circuit of Fig. P3 for $t > 0$. Assume that the switch has closed for a long time. (20分)

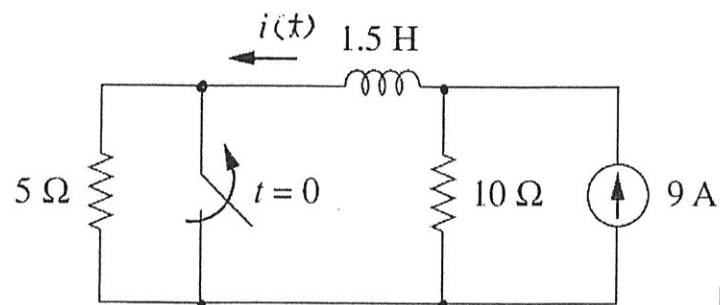


Fig. P3



國立臺灣科技大學 105 年度電力電子產業碩士專班 (春) 試題

系所組別：電力電子領域

科 目：電路學

(總分為 100 分)

不得使用計算器

4. For the ideal transformer circuit shown in Fig. P4, find the output voltage V_o (共 10 分)

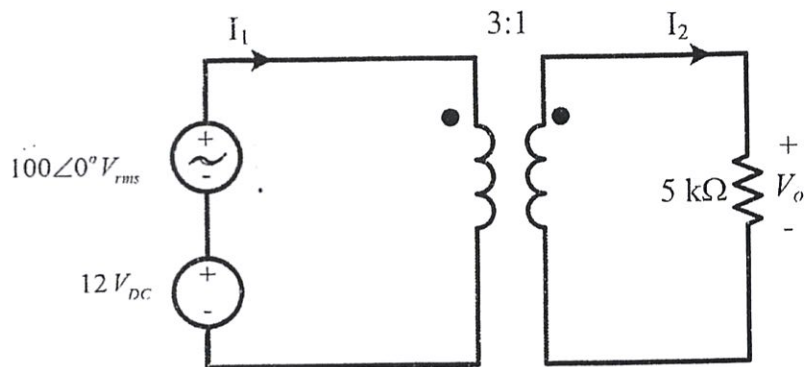


Fig. P4

5. For the RLC circuit shown in Fig. P5 (共 20 分)
- Find the resonant frequency ω_0 and the quality factor Q (10 分)
 - Find the value of C so that the input current $i_s(t)$ is in phase with the input voltage $v_s(t)$, given that $v_s(t)=100\cos(2000t)$, $R=2\ \Omega$ and $L=1\ \text{mH}$ (10 分)

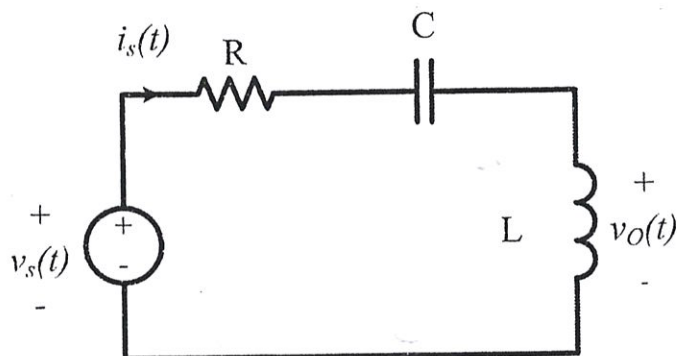


Fig. P5

6. For the filter circuit shown in Fig. P6 (共 20 分)
- Find the transfer function $\frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ (15 分)
 - Identify what type of filter this circuit is. (5 分)

